



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

آزمایشگاه معماری کامپیوتر


محمد عرفان قاسمی

رادین شایانفر




شیفت‌دهنده منطقی و ریاضی:

 در شیفت‌دهنده‌ی منطقی در صورت فعال بودن سیگنال شیفت به چپ و یا شیفت به راست، پس از شیفت بیت خالی باقی‌مانده حاصل از شیفت توسط صفر پر می‌شود که در شکل (۱) و (۲) برای یک رجیستر ۸ بیتی مشخص شده است.




 شکل (۲) - شیفت به چپ منطقی - بیت خالی سمت راست توسط صفر پر می‌شود.




شکل (۱) - شیفت به راست منطقی - بیت خالی سمت چپ توسط صفر پر می‌شود.

 در شیفت‌دهنده‌ی ریاضی در حالت شیفت به راست بیت خالی سمت چپ توسط بیت علامت (MSB) پر می‌شود. ولی در حالت شیفت به چپ مانند شیفت منطقی توسط صفر پر می‌شود.



 شکل (۴) - شیفت به چپ ریاضی - بیت خالی سمت راست توسط صفر پر می‌شود.




شکل (۳) - شیفت به راست ریاضی - بیت خالی سمت چپ با کپی بیت علامت پر می‌شود.



در جدول (۱) عملکرد رجیستر ۴ بیتی شکل (۵) نسبت به ورودی‌های مختلف توضیح داده شده است.

Load	L	R	Operation
0	0	0	Hold
0	0	1	Logical Right Shift
0	1	1	Arithmetic Right Shift
0	1	0	Logical Left Shift
1	X	X	Parallel Load

 
جدول (۱) - عملکرد رجیستر ۴ بیتی نسبت به ورودی‌های مختلف



شکل (۵) - دیاگرام یک شیفتر رجیستر ۴ بیتی

مدار 7 Seg:

 در این مدار یک ورودی ۴ بیتی مشخص‌کننده یک رقم دسیمال بین صفر تا نه است. و ۷ خروجی برای هر یک از قسمت‌های صفحه‌ی نمایشگر داریم.



شکل (۶) - دیاگرام کلی مدار 7 segment